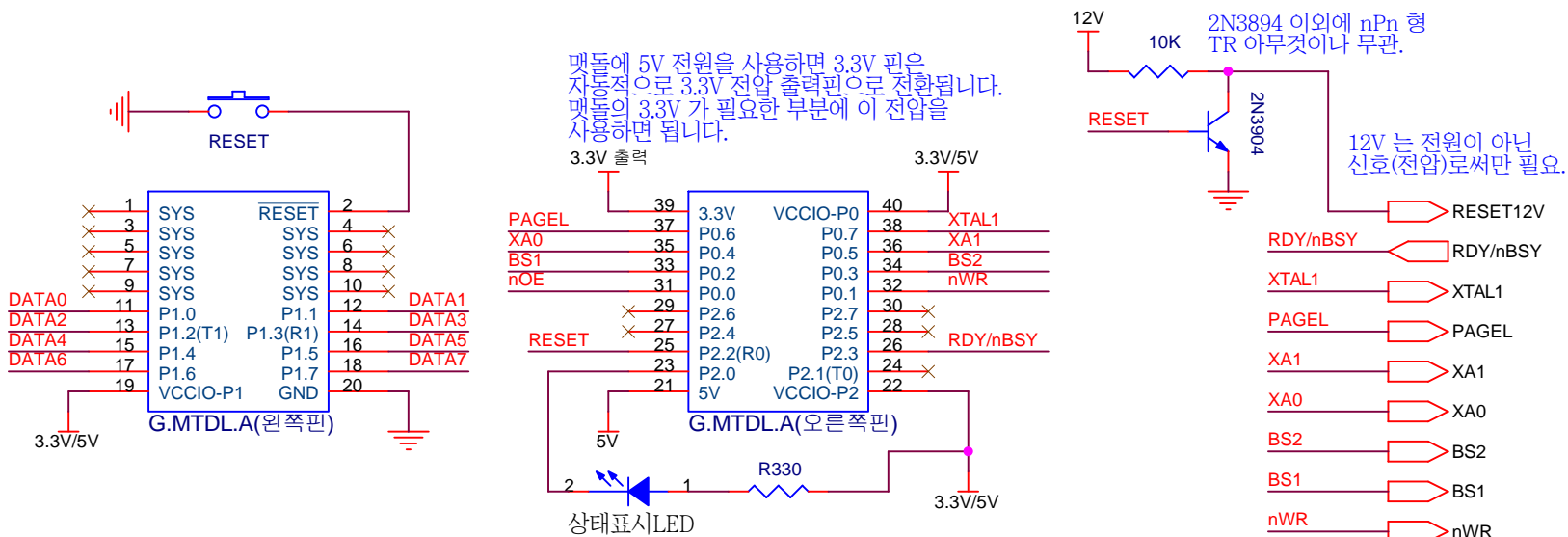


맷돌(G.MTDL.A)로 AVR ISP 활성화(병렬제어방식)



5V, 12V 전원은 시중의 어떤 제품을 사용해도 무방.
사용자가 7805, 7812 로 직접 만들어도 무관.

ATmega88 에 적용 예

ATmega88을 병렬제어로 접근하는 예로, [병렬제어]를 위한 신호선이 모두 동일한 일반 AVR에 모두 적용 가능함.
AVR 매뉴얼의 "Parallel Programming"부분을 참고.

