

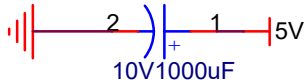
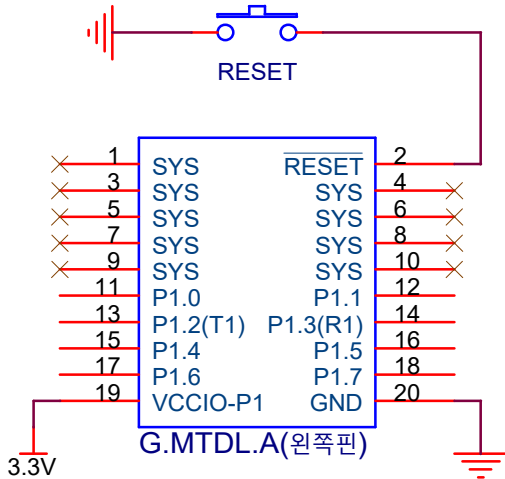



자동시계 와치와인더

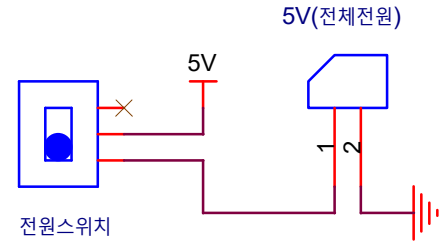

전해콘덴서는 최대한 서보전원(5V)과 가까운 곳에 장착. 서보 기동시 회로 전체의 전압강하를 방지하기 위한것.

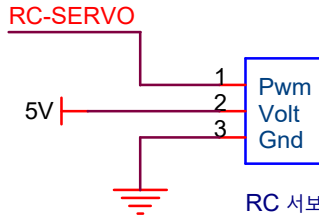

VCCIO 3.3V 는 맷돌에서 출력되는 3.3V(출력) 전원을 사용.

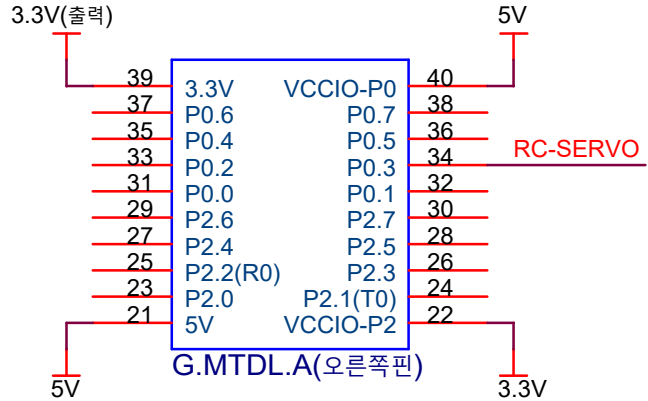

맷돌A/B 어떤 것을 사용해도 무방하며 맷돌B 의 경우는 맷돌A 와 1/2 번 핀, 39/40번 핀이 각각 서로 반대인것에 주의해야 합니다.
핀 이름을 보고 연결하면 가장 확실합니다.