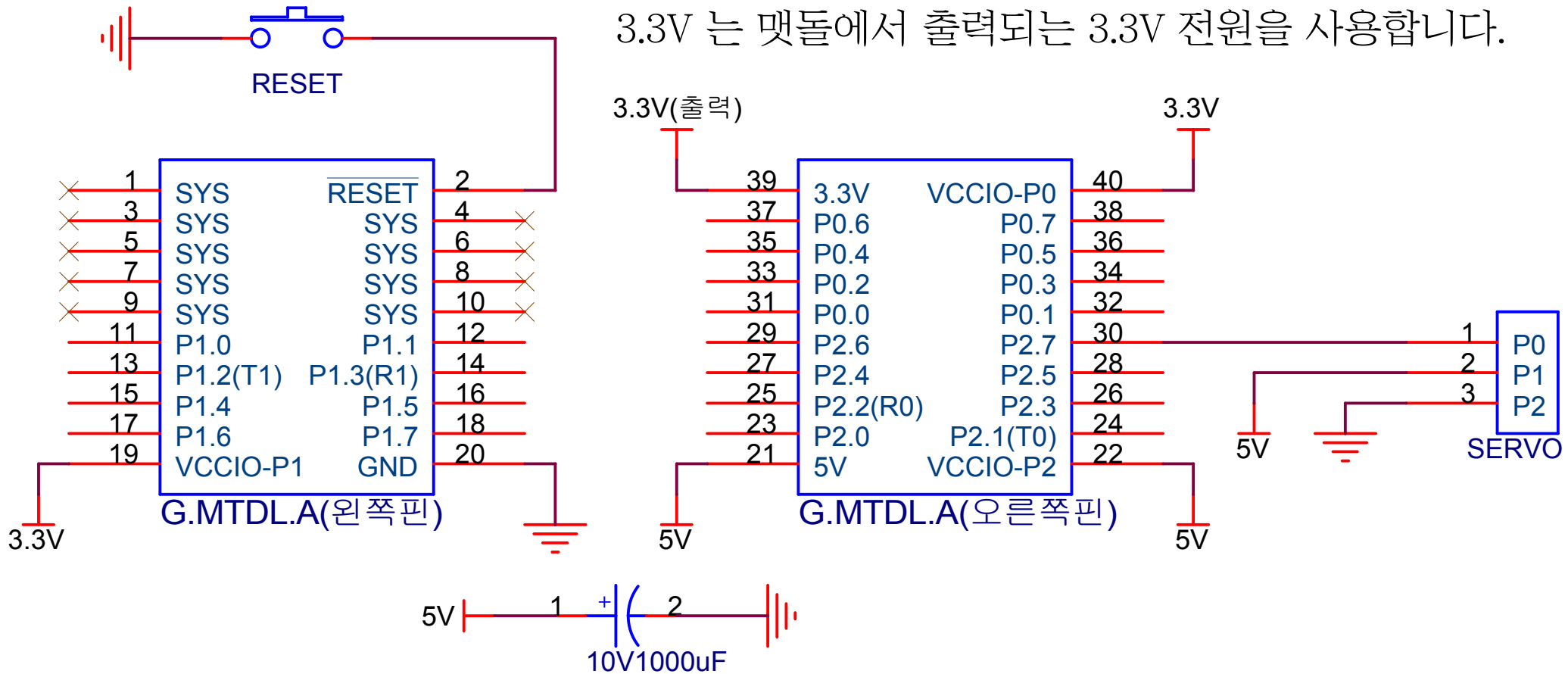


3.3V 는 매트돌에서 출력되는 3.3V 전원을 사용합니다.



서보를 여러개 연결하는 경우는 5V 이상 1000uF 전해콘덴서를 5V 와 GND 사이에 연결해 주는 것이 좋습니다.

맷돌A/B 어떤 것을 사용해도 무방하며 맷돌B 의 경우는 맷돌A 와 1/2 번 핀, 39/40번 핀이 각각 서로 반대인것에 주의해야 합니다. 핀 이름을 보고 연결하면 확실합니다. 맷돌A1(G.MTDL.A1) 의 경우는 반드시 1번 핀을 3.3V 에 연결해야 합니다.